

《电子技术实验》预习报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名（学号）：

同组实验人姓名（学号）：

____ 年 ____ 月 ____ 日 上午 下午 晚上

实验一 单级与反馈放大电路 (第一部分——三极管特性曲线的测量)

1.1 输入特性曲线的测量

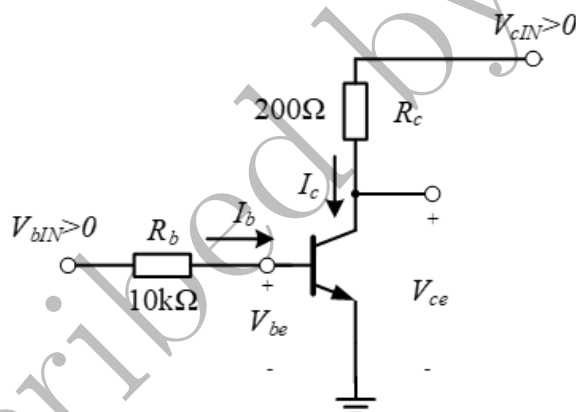


图 1: 输入特性曲线测量电路图

- (1) 按照电路图仔细连接实验电路，确保各元器件和导线连接正确无误。连接完成后，逐一检查各连接点是否牢固，避免虚焊或接触不良。确认无误后，缓慢接通电源，观察电路有无异常现象（如元件发热、异味等），确保实验安全。
- (2) 缓慢调节输入电压 V_{bIN} ，每次调节时注意电压变化的幅度，避免过快或过大。分别在不同的 V_{bIN} 下，使用万用表或实验仪器准确测量并记录 V_{be} 和 I_b 的数值。将每组测量数据认真填写在数据表中，注意单位和数值的准确性。
- (3) 在不同的 V_{bIN} 下，重复上述测量步骤，尽量多测量几组数据，以覆盖更广的电压范围。每次测量后对比数据，检查是否存在异常或误差。通过多组数据的积累，确保实验结果的准确性和完整性，并初步观察输入特性曲线随 V_{bIN} 变化的趋势，为后续分析做准备。

V_{bIN} (mV) 测试值	V_{bIN} (mV) 测试值	V_{be} (mV) 测试值	I_b (μ V) 计算值
0	0	0	0
50	50	480	0.1
100	100	520	0.3
150	150	560	0.7
200	200	600	1.2
250	250	630	2.0
300	300	650	3.1
350	350	670	4.5
400	400	680	6.0

表 1: 输入特性曲线测量数据表

备注和补充数据: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 输出特性曲线的测量

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.1 输入特性曲线的测量

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend

at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

2.2 输出特性曲线的测量

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.